

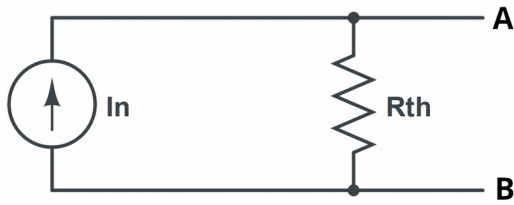
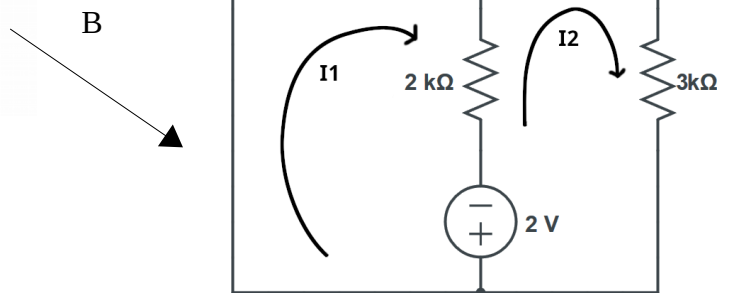


Equivalente Norton

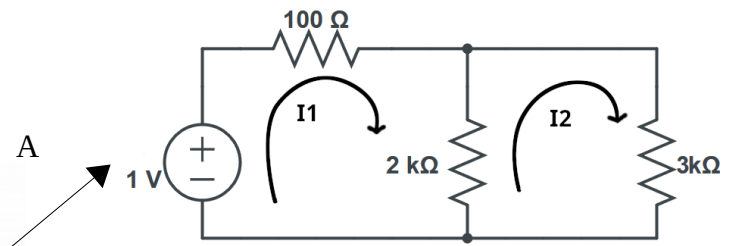

$$I_n = \frac{V_{th}}{R_{th}}$$

Principio de superposición

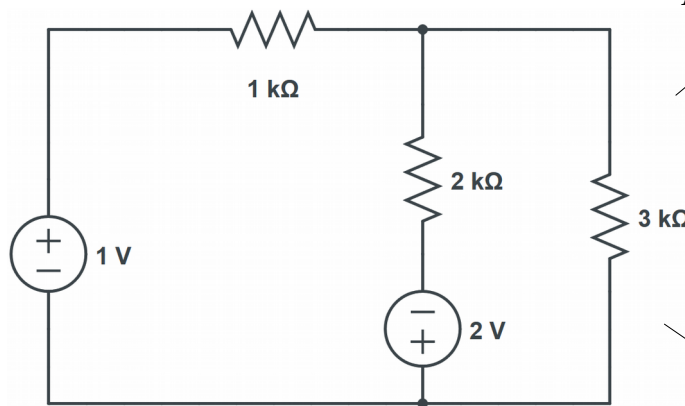

Malla 1

$$1 = 3I_1 - 2I_2 \rightarrow 1 = \frac{15}{2}I_2 - 2I_2 = \frac{11}{2}I_2 \rightarrow I_2 = \frac{2}{11} \text{ mA}$$

Malla 2

$$0 = -2I_1 + 5I_2 \rightarrow I_1 = \frac{5}{2}I_2 \rightarrow \frac{5}{11} \text{ mA} = I_1$$

Malla 1

$$2 = 3I'_1 - 2I'_2 \quad \rightarrow \quad 2 = 3\left(\frac{5}{2}I'_2 + 1\right) - 2I'_2 \rightarrow 2 = \frac{15}{2}I'_2 + 3 - 2I'_2 = \frac{11}{2}I'_2 + 3$$

Malla 2

$$-2 = -2I'_1 + 5I'_2 \quad \rightarrow \quad I'_1 = \frac{5I'_2 + 2}{2} = \frac{5}{2}I'_2 + 1$$

$$I'_2 = \frac{-2}{11} \text{ mA}$$

$$3 = 3I''_1 - 2I''_2$$

$$-2 = -2I''_1 + 5I''_2 \quad \rightarrow \quad I''_1 = \frac{5I''_2 + 2}{2} = \frac{5}{2}I''_2 + 1$$

$$3 = \frac{15}{2}I''_2 + 3 - 2I''_2 \rightarrow I''_2 = 0 \text{ mA}$$

$$I''_1 = 1 \text{ mA}$$

Corriente alterna

V(t)

I(t)

Condensador C

$$I(t) = C \frac{dv}{dt}$$





Bobina L

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$



$$V_i(t) = \cos(30t)$$

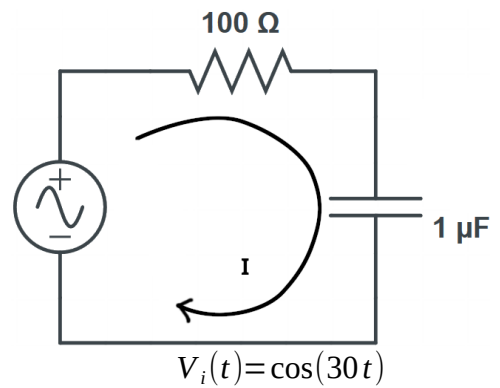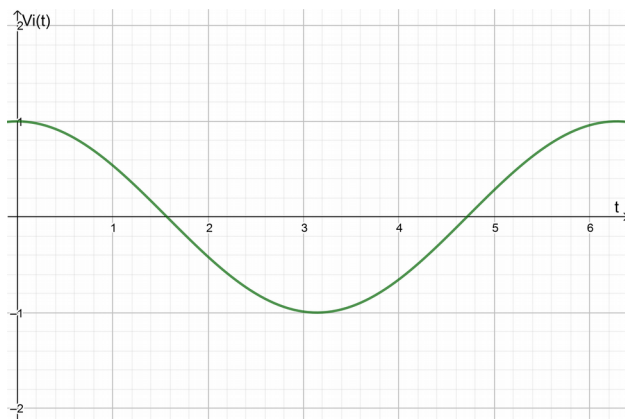

Kirchoff

$$\cos(30t) = 1000i + V_c = 1000 \cdot 10^6 \frac{dV_c}{dt} + V_c$$

$$i = C \frac{dV_c}{dt} \text{ porque están en serie}$$

Queremos sacar V_c que es una función de tiempo, para ello son necesarios los números complejos

Números complejos

$$X^2 + 1 = 0$$


$$x^2 = -1$$

$$X = \pm \sqrt{-1} = \pm j$$

$$a + b \cdot j$$

$$(1+j) \cdot (2-j) = 2 - j + 2j + (j)(-j) = 3i$$
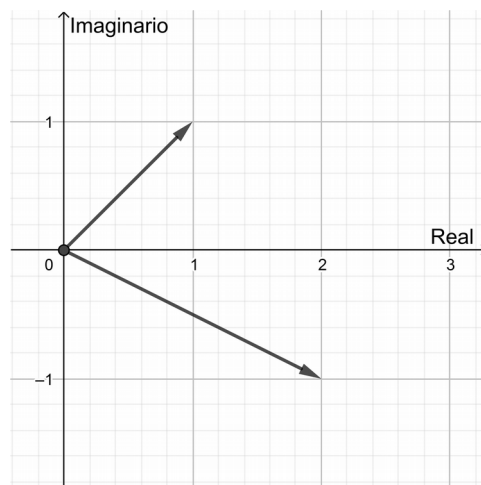
$$(\sqrt{-1}) \cdot (-\sqrt{-1}) = -(-1) = 1$$



$$\begin{array}{l} 1+j \\ 2-j \\ \text{-----} \\ 3+0j \end{array}$$


Formula de Euler

$$e^{jx} = \cos(x) + j \cdot \sin(x)$$

Coordenadas polares


$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$
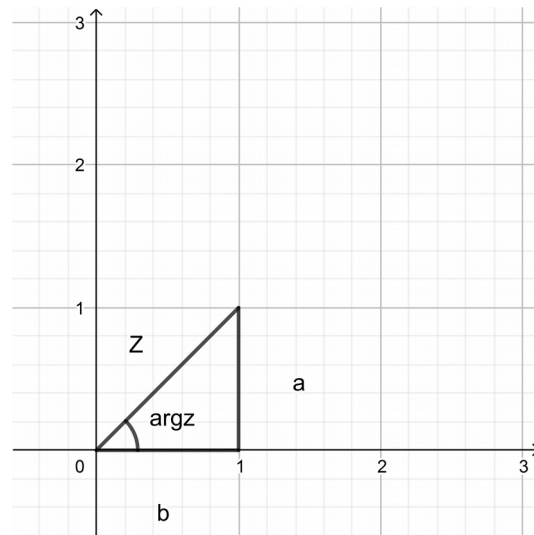
$$\arg z = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$



$$\tan(\arg z) = \frac{b}{a}$$

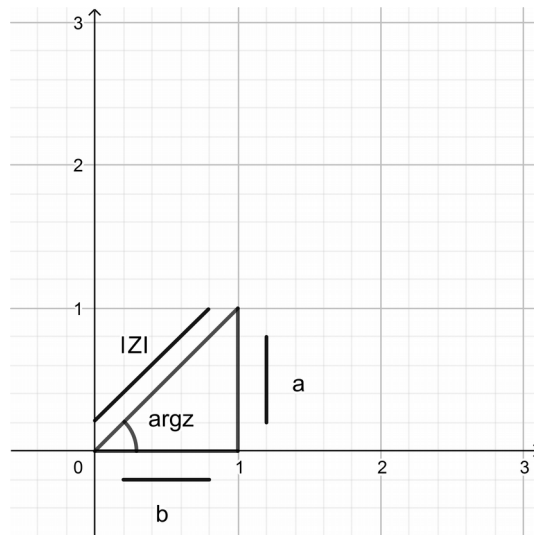
$$\arg z = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$



$$3 + 2j$$

$$\arctan\left(\frac{2}{3}\right) = 0,588$$
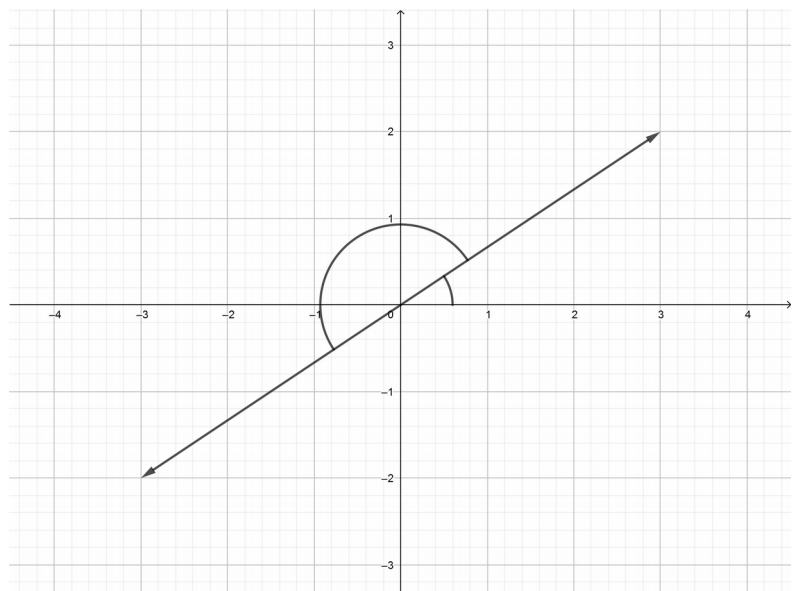
$$\arctan\left(\frac{-2}{-3}\right) = 0,588 + \pi$$



$$a = |z| \cos(\arg z) \quad \frac{a}{|z|}$$

$$b = |z| \sin(\arg z)$$

$$\arg z \rightarrow \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \text{ si } a > 0 \text{ ó } \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi \text{ si } a < 0$$

$$z = |z| \cos(\arg z) + j |z| \sin(\arg z)$$

$$z = |z| \cos(\arg z) + j \sin(\arg z) \rightarrow e^{j \arg z}$$

$$z = |z| e^{j \arg z} = a + b j$$

forma polar forma binomial